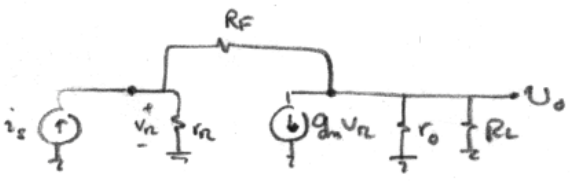


الف




$$i_s = \frac{v_n}{r_n} + \frac{v_n - U_o}{R_F} \quad \text{①} \quad i_s = U_o \left( \frac{1}{r_n \parallel R_F} \right) \left( \frac{1}{r_o \parallel R_L \parallel R_F} \right) g_m + \frac{1}{R_F} \rightarrow$$

$$g_m v_n = \frac{U_o}{r_o \parallel R_L} + \frac{U_o - U_n}{R_F} \rightarrow \frac{U_o}{r_o \parallel R_L \parallel R_F} = U_n \left( g_m + \frac{1}{R_F} \right) \quad \text{②}$$

$$g' = \left( g_m (r_n \parallel R_F) (r_o \parallel R_L \parallel R_F) \right)^{-1} \quad \frac{g'}{g} = 2$$

$$i_s = -\frac{U_o}{R_F} \left( 1 - \frac{R_F}{g_m + \frac{1}{R_F}} g_m g' \right)$$
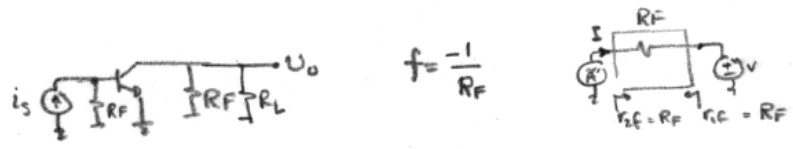
$$= -\frac{U_o}{R_F} \left( 1 - \frac{R_F^2 g_m}{1 + g_m R_F} g' \right) \rightarrow \frac{U_o}{i_s} = -R_F \left( 1 - \frac{g_m R_F^2}{1 + g_m R_F} g' \right)^{-1}$$




$$f = -\frac{1}{R_F}$$

$$a = \frac{U_o}{i_s} = -g_m (R_F \parallel r_n) (R_L \parallel R_F \parallel r_o) = -\frac{1}{g'}$$


FB لول  $A = \frac{U_o}{i_s} = \frac{a}{1+af} = \frac{-1/g'}{1 + \frac{1}{g'R_F}} = \frac{-R_F}{1 + g'R_F} = -R_F(1 - R_F g')$

إذا  $R_F \gg r_n, R_L$   
 $g' \sim \frac{1}{g_m r_n R_L} \sim \frac{1}{\beta R_L}$

الردب زيدي في مستار  
 لول ان رول

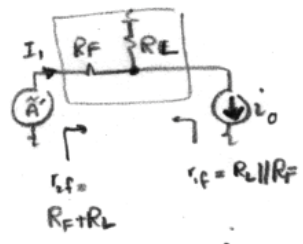
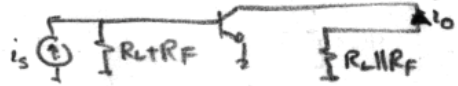
$$f = \frac{i_i}{i_o} = \frac{R_L}{R_L + R_F}$$




$$a = \frac{i_o}{i_s} = g_m \times \left( (R_L + R_F) \parallel r_n \right) \times \frac{(r_o) (R_L \parallel R_F)}{R_L \parallel R_F + r_o} \times \frac{1}{g' (R_L \parallel R_F)}$$

$$\frac{i_o}{i_s} = \frac{a}{1+af} = \frac{1}{\frac{1}{a} + f} = \frac{1}{\frac{R_L \parallel R_F + g' (R_L \parallel R_F)}{(R_L + R_F) R_F}} = \frac{1}{R_L \parallel R_F} \left( \frac{R_F}{1 + g' R_F} \right)$$

$(R_F \gg R_L) \rightarrow \frac{i_o}{i_s} \approx \frac{R_F}{R_L \parallel R_F} (1 - R_F g')$   $U_o = -i_o (R_L \parallel R_F) \rightarrow \frac{U_o}{i_s} = -R_F (1 - R_F g')$

از هم با هم فرقی نداشته  $\beta \gg 1$  دار  $(r_m \ll R_L) \Rightarrow R_F \gg \beta R_L$  (بند الف ادب) (ارج) مطابق  
 می شوند در واقع اگر  $\beta \gg 1$  باشد (بره جویان در حالت ج) می توان از این مستقیم جویان عبور کرد و تفاوت  $R_F$  و  $R_L$  در نهایت  
 با  $\beta$  حرف تو کرد و آنچه از جمله های فیدبک خوانده ایم با اعمال کنیم. و این یعنی...

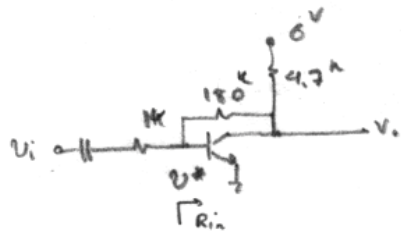در صورت توان فراموش شده. خان کورسور روی هم داریم!  $V_A = 100V$   
 $\beta = 3000$



$$I_C = \frac{6 - 0.7}{4.7k + \frac{180k}{300}} = 1mA \quad r_m = 25\Omega \quad r_n = 7.5k$$

ترب  $r_m \gg R_F$  و  $R_F \ll \beta R_L$  و  $R_F \gg R_L$  و  $R_F \gg r_m$   
 می توان به جای الف (ب) استفاده کرد ولی شرط ج هم قویاً برقرار است

$$R_F \ll \beta R_L, R_F \gg R_L, R_F \gg r_m$$

در برای سادگی (ب) استفاده می کنیم

$$\begin{cases} \alpha = \frac{-1}{g'_e} \\ f = \frac{-1}{R_F} = -5.5 \mu s \end{cases}$$

$$\begin{cases} = \frac{-1}{25\Omega} \cdot 7.2k \cdot 4.38k \\ = -1.26 \mu s \end{cases}$$


$$|1 + af| = 7.93$$

$$R_{in} = \frac{r_n \parallel r_m}{1 + af} = 0.9k$$

$$v_o/v_i = \frac{a}{1 + af} / (R_{in} + 1k) = -83.62$$

$$\text{SPICE} \begin{cases} a_v = -80 \\ R_{in} = 0.9k \\ R_{out} = 2.4k\Omega \end{cases}$$
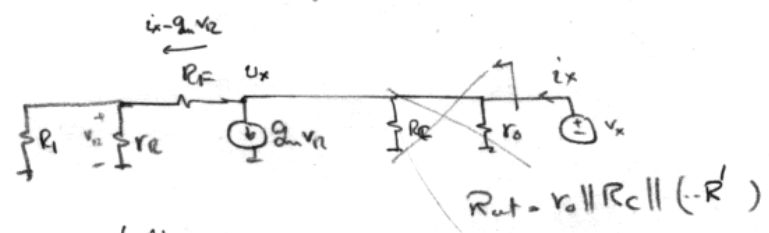
$$R_{out} = \frac{r_o}{1 + af} = \frac{R_F \parallel R_L \parallel r_o}{1 + af} = 577\Omega$$



SPICE هم که تعریف شده  $R_{in}, R_{out}$   
 $R_{in} = 0.9k, R_{out} = 2.4k\Omega$

$$R'_out = \frac{v_x}{i_x}$$




$$\begin{cases} (i_x - g_m v_n) (r_n \parallel R_i) = v_n \\ v_x = v_{R_C} + R_F (i_x - g_m v_n) \end{cases} \rightarrow R'_out = \frac{(r_n \parallel R_i) + R_F}{1 + g_m (r_n \parallel R_i)} = 5k$$

$$R_{out} = 100k \parallel 4.7k \parallel 5k \approx 2.4k\Omega$$

return ratio (معمولاً خوانند) می ۵۹۹ کی با ر فصل ۸-۸

برای این هم می توانیم فیدبک با استفاده از قضیه میلو، ارجع شود به فرود در جدولی (دوبار) صفحه ۳۵، مثال ۴-۱

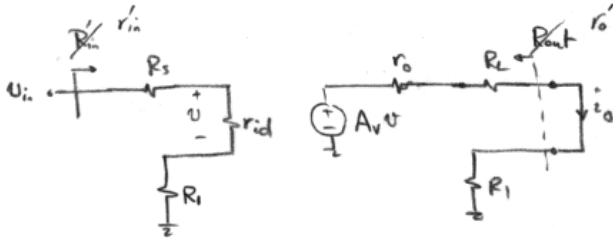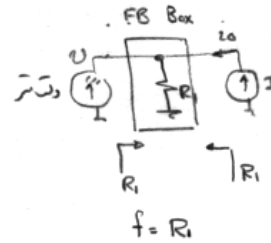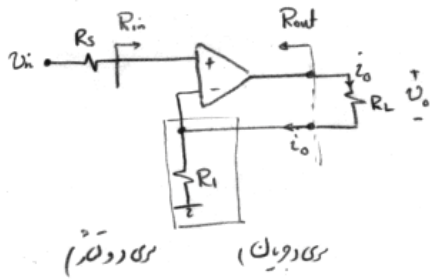۲. برای حل قسمت (۲) داریم خود را برای مدار زیر



$$r'_i = r_{id} + R_S + R_1$$

$$r'_o = r_o + R_L + R_1$$



$$\alpha' = \frac{r_{id}}{r'_i} \times A_v = \frac{1}{r'_o}$$

$$A = \frac{i_o}{U_{in}} = \frac{\alpha'}{1 + \alpha'f} = \left( R_1 + \frac{r'_i r'_o}{A_v r_{id}} \right)^{-1} \approx \frac{1}{R_1} \left( 1 - \frac{r'_i r'_o}{A_v r_{id} R_1} \right)$$

$$R'_{in} = r'_i (1 + \alpha'f) \rightarrow R_{in} = R'_{in} - R_S = r_{id} + R_1 + A_v \frac{r_{id}}{r'_o} R_1 \approx A_v \frac{r_{id}}{r'_o} R_1$$


$$R'_{out} = r'_o (1 + \alpha'f) \rightarrow R_{out} = R'_{out} - R_L = r_o + R_1 + A_v \frac{r_{id}}{r'_i} R_1 \approx A_v \frac{r_{id}}{r'_i} R_1$$
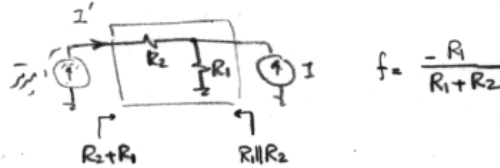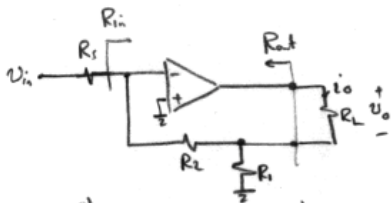
$$\frac{U_o}{U_{in}} = R_L \times \frac{i_o}{U_{in}} = \frac{R_L}{R_1} \left( 1 - \frac{r'_i r'_o}{A_v r_{id} R_1} \right)$$



(جواب)

(جواب)

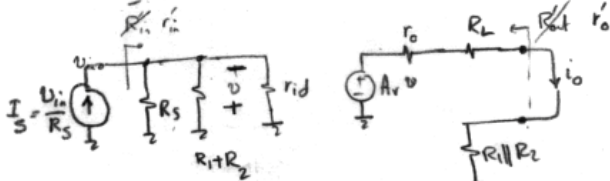

$$r'_i = R_S \parallel (R_1 + R_2) \parallel r_{id}$$

$$r'_o = r_o + R_L + R_1 \parallel R_2$$

$$\alpha' = \frac{i_o}{I_S} = -r'_i \times A_v \times \frac{1}{r'_o}$$


$$A = \frac{i_o}{I_S} = \frac{\alpha'}{1 + \alpha'f} = - \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} + \frac{r'_o}{A_v r'_i} \right)^{-1} \approx - \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left( 1 - \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{1}{A_v} \frac{r'_o}{r'_i} \right) = \frac{U_o / R_L}{U_{in} / R_S}$$

$$\rightarrow A \approx - \frac{R_1}{R_S} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left[ 1 - \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{r'_o}{A_v r'_i} \right]$$


$$R'_{in} = \frac{r'_i}{1 + \alpha'f} = \frac{r'_i}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times A_v \frac{r'_i}{r'_o}} \rightarrow R_{in} = \frac{1}{\frac{1}{R'_i} - \frac{1}{R_S}} = \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{r'_o}{r'_i A_v} (*)$$

$$R'_{out} = r'_o (1 + \alpha'f) = r'_o \left( 1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_v \frac{r'_i}{r'_o} \right) \rightarrow R_{out} = R'_{out} - R_L \approx A_v r'_i \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

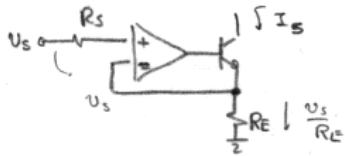
(\*) برای  $R_S$  در صورتی که  $R_S$  در دسترس نباشد!



$$I_s = \alpha \frac{U_s}{R_E}$$

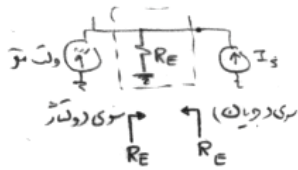

$$f = R_E$$

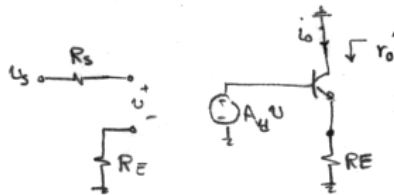

$$r_o' = r_o \left( 1 + \frac{\beta R_E}{r_{\pi} + R_E} \right) \approx r_o (1 + g_m R_E)$$

$$R_o = r_o (1 + \alpha f)$$

$$\alpha = \frac{i_o}{U_s} = A_{vd} * \frac{g_m}{1 + g_m R_E}$$


$$R_o = r_o (1 + g_m R_E) \left( 1 + A_{vd} \frac{g_m R_E}{1 + g_m R_E} \right) \approx r_o (1 + g_m R_E + A_{vd} g_m R_E) \approx r_o g_m R_E A_{vd}$$

از کولمن و سولمن

$$R_{out} = \beta r_o$$

(A\_v >> 1) R\_{out}

DC:

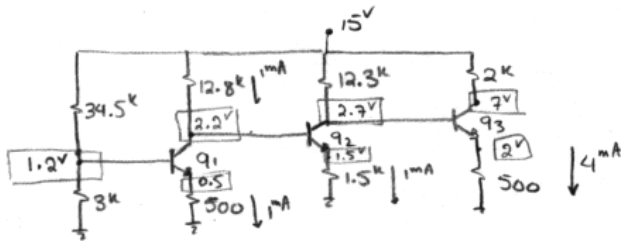


با فرض اینکه

$$I_{C1} = I_{C2} = 1 \text{ mA} \quad I_{C3} = 4 \text{ mA}$$

$$V_{CE1} = 1.7 \text{ V} \quad V_{CE2} = 1.2 \text{ V} \quad V_{CE3} = 5 \text{ V}$$

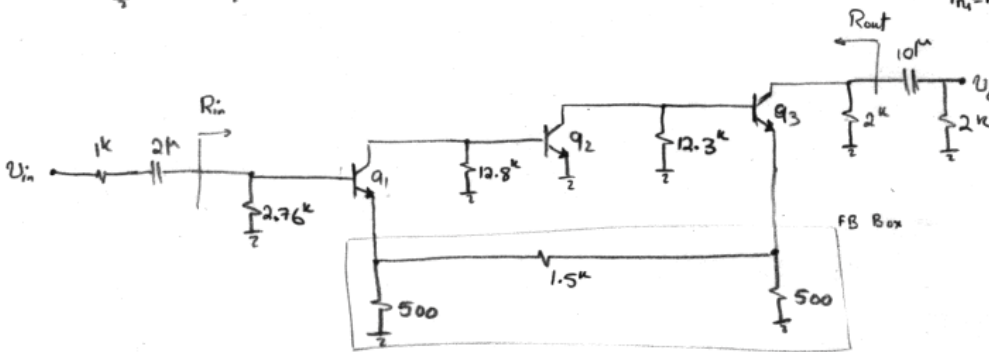
$$r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = 2.5 \text{ k} \quad r_{\pi 3} = 0.625 \text{ k}$$



در بار اول

سری (دو)

سری (یک)

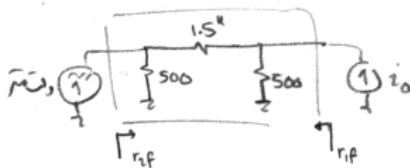

$$r_{if} = 500 \parallel 2 \text{ k} = 400$$

$$r_{2f} = 500 \parallel 2 \text{ k} = 400$$

$$f = \frac{500}{2500} * 500 = 100$$

$$a = \frac{i_o}{U_i} = \frac{-2.1 \text{ k}}{0.4 \text{ k} + 25} * \frac{-9.4 \text{ k}}{25} * \frac{40 \text{ mV}}{1 + 40 \text{ m} * 0.4 \text{ k}} = 4.37 \text{ V}$$

$$\frac{i_o}{U_i} = \frac{a}{1 + \alpha f} = \frac{4.37 \text{ V}}{438} = 0.01 \text{ V}$$

$$1 + \alpha f = 1 + 4.37 \text{ V} * 100 = 438$$

$$r_i' = r_{\pi 1} + \beta r_{if} = 42.5 \text{ k} \rightarrow R_i = 18.6 \text{ M}$$

$$r_o = \infty$$

این سولمن و کولمن در بار اول


$$R_{in} = 2.76k \parallel R'_i = 2.76k \parallel 18.6k \approx 2.76k$$

$$R_{out} = \infty \parallel 2k = 2k$$


$$\frac{z_o}{v_{in}} = \frac{z_o}{v'_i} \cdot \frac{v'_i}{v_{in}} = 0.01 \cdot \frac{R_{in}}{R_{in} + 1k} = \frac{-v_o / 1k}{v_{in}} \rightarrow \frac{v_o}{v_{in}} = -10 \cdot \frac{2.76}{3.76} = -7.34 = A_v$$

حال مدار را به شکل زیر

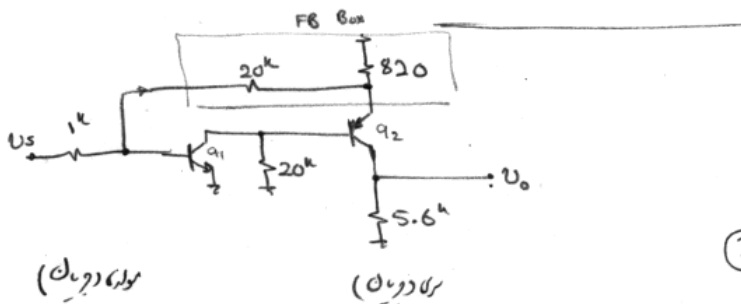
$$f_{-3dB} : \left\{ \begin{array}{l} C_1 = 2\mu F \quad R = 1k + R_{in} = 3.76k \quad \tau_1 = RC = 7.5ms \rightarrow f_1 = 21.1 Hz \\ C_2 = 10\mu F \quad R = 2k + 2k = 4k \quad \tau_2 = 40ms \rightarrow f_2 = 4 Hz \end{array} \right\} \rightarrow f_{-3dB} = \sqrt{f_1^2 + f_2^2} = 21.5 Hz$$



اجزای مدار را به شکل زیر

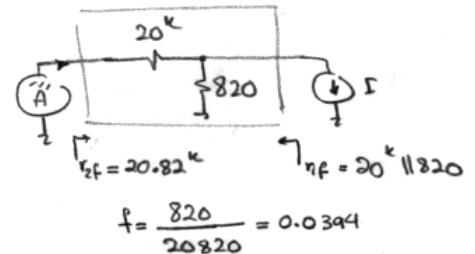

$$f = \frac{820}{20820} = 0.0394$$

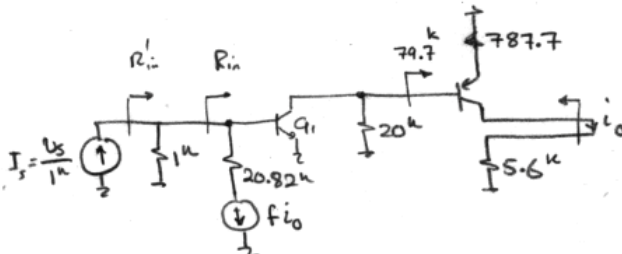

$$r'_i = r_{e1} \parallel 20.82k \parallel 1k = 488.3 \Omega$$

$$a' = \frac{z_o}{z_s} = \frac{1k}{1k + 1k} \cdot \beta \cdot \frac{20}{20 + 79.7} \cdot \beta = 1003$$


$$\rightarrow 1 + T = 49.5$$

$$A = \frac{z_o}{I_s} = \frac{a'}{1 + a'f} = 20.26$$


$$20.26 = \frac{v_o / 5.6k}{v_s / 1k} \rightarrow \frac{v_o}{v_s} = 5.6 \cdot 20.26 = 113.4$$

$$R_{in} = r'_i \div (1 + T) = 9.8 \Omega \rightarrow R_{in} \approx 9.8 \Omega$$
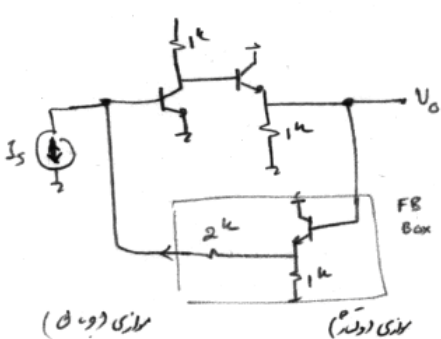
$$R_{out} = 5.6k \parallel \infty = 5.6k$$



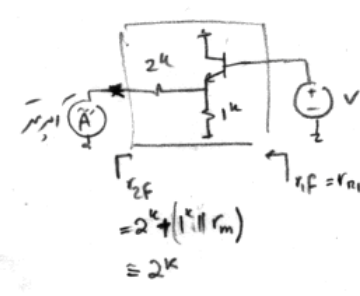
در این مدار ابتدا مدار را به شکل زیر در نظر می آوریم



$$f = \frac{i}{v} = \frac{0.66}{0.66 + 0.01} \cdot \frac{1}{2k \Omega} = 0.49 mS$$

$$r_{if} = r_{e1} \beta (1 \parallel 2k) = 67.6k$$
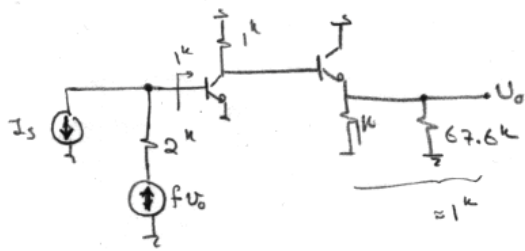
$$z_{if} = 2k \parallel (1k \parallel r_m) \approx 2k$$



$$a' = \frac{v_o}{I_s} = \underbrace{(2k \parallel 1k)}_{0.66k} \cdot \underbrace{(g_m \times 1k)}_{100} \cdot \underbrace{\frac{1}{1k + r_m}}_{\approx 1}$$



$$= 66 k\Omega$$

$$1 + T' = 1 + a'f = 33.4$$

$$r_i' = 0.66k \rightarrow R_{in} = 20\Omega$$

$$r_o' = 1k \parallel \frac{1k + 1k}{\beta} \approx 20\Omega \rightarrow R_{out} = \frac{20}{1+T'} = 0.6\Omega$$

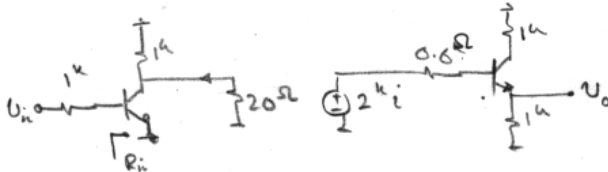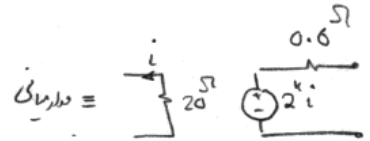
$$A = \frac{a'}{1+a'f} = \frac{v_o}{I_s} = \frac{66 k\Omega}{33.4} \approx 2 k\Omega$$



$$\frac{v_o}{v_{in}} = + \left( \frac{1}{r_m + \frac{1k}{\beta}} \right) \times 2k \times \left( \frac{1k}{1k + r_m} \right) = +100$$

$$R_{in} = r_{in} = 1k, R_o = 1k \parallel r_m = 10\Omega$$

DC

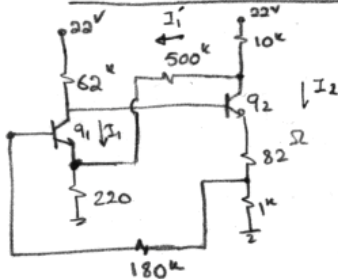

220 Ohm, 220 Ohm



استراف تعادل ویاں بیس ها،  $I_1$  رایی

$$(22 - 62k I_1 - 0.7 - 0.7) = 0.22k I_1 \rightarrow I_1 = 0.33 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{0.22k \times I_1 + 0.7}{1k} = 0.773 \text{ mA}$$

$$V_{c2} = 22 - 10 \times I_2 = 14.27 \text{ V} \rightarrow I_1' = 0.03 \text{ mA} \checkmark$$

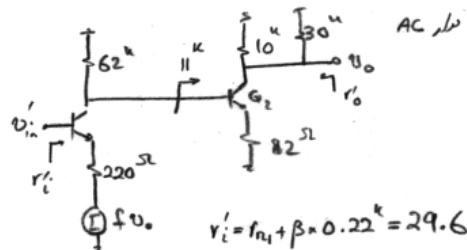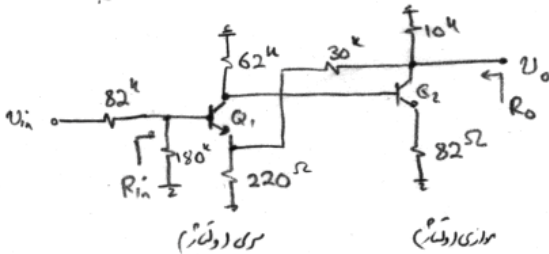سیستم با دقت رایی ویاں بیس ها،  $I_1'$  رایی




$$r_i' = r_{in1} + \beta = 0.22k = 29.6k$$

$$r_o' = 7.5k$$

$$a' = \frac{62k \parallel 1k}{220\Omega + 76\Omega} \times \frac{7.5k}{82\Omega + 31\Omega} = 2085$$

$$a'f = 15.2$$

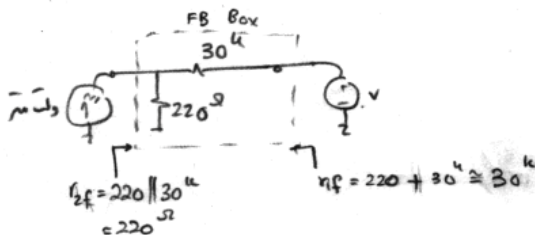

$$f = \frac{220}{220 + 30k} = 0.0073$$

$$1) R'_{in} = r'_i(1 + a'f) = 479.5 \text{ M}$$


$$R'_{out} = \frac{r'_o}{1 + a'f} = 463 \text{ } \Omega$$

$$A' = \frac{v_o}{v'_{in}} = \frac{a'}{1 + a'f} = 128.7$$

$$R_{in} = 180 \text{ k} \parallel R'_{in} = 131 \text{ k} \Omega$$



$$R_{out} = R'_{out} = 463 \text{ } \Omega$$
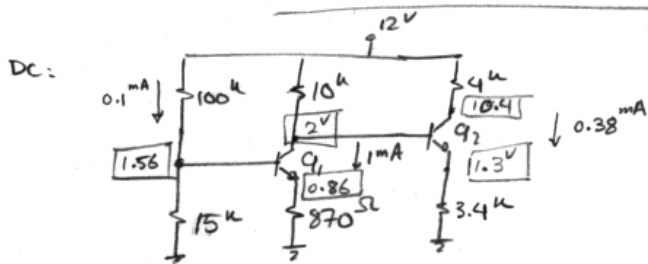
$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = A' \times \frac{R_{in}}{R_{in} + 82 \text{ k}} = 79$$




$$I_{C1} = 1 \text{ mA} \quad V_{CE1} = 1.1 \text{ V}$$
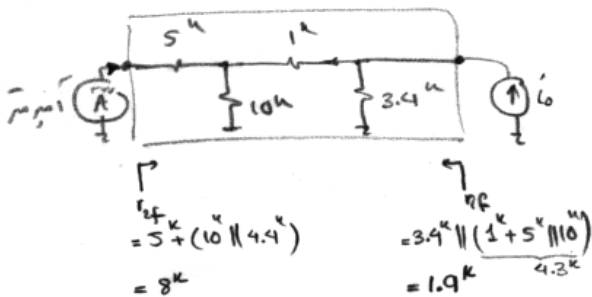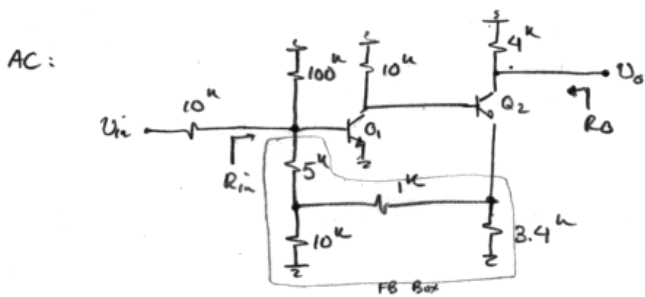
$$I_{C2} = 0.38 \text{ mA} \quad V_{CE2} = 9.1 \text{ V}$$


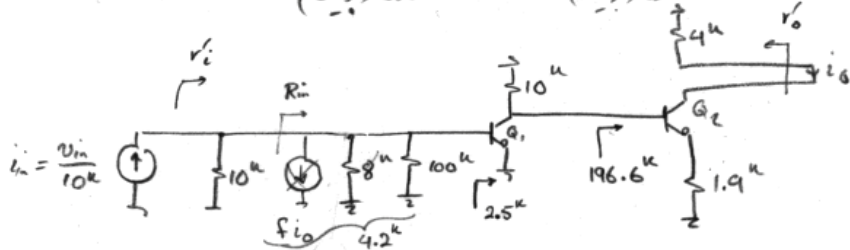
$$f = \frac{-3.4}{3.4 + 4.3} \times \frac{10}{15} = 0.3$$



$$(f=0) a' = \frac{i_o}{i_{in}} = \frac{4.2 \text{ k}}{4.2 \text{ k} + 2.5 \text{ k}} \times 100 \times \frac{-10}{10 + 196.6} \times 100 = -303.4$$

$$0f = 91$$

$$r'_i = 1.57 \text{ k}$$

$$r'_o = 4 \text{ k} + \infty = \infty$$


$$A = \frac{a'}{1 + a'f} = -3.3 = \frac{-(\frac{v_o}{4 \text{ k}})}{(\frac{v_{in}}{10 \text{ k}})} \rightarrow \frac{v_o}{v_{in}} = 1.32 \text{ V}$$

$$R'_{in} = \frac{r'_i}{1 + T} = 17 \text{ } \Omega = R_{in} \parallel 10 \text{ k}$$

$$\rightarrow R_{in} \approx 17 \text{ } \Omega$$


$$R_{out} = 4 \text{ k} \parallel \infty = 4 \text{ k}$$

DC

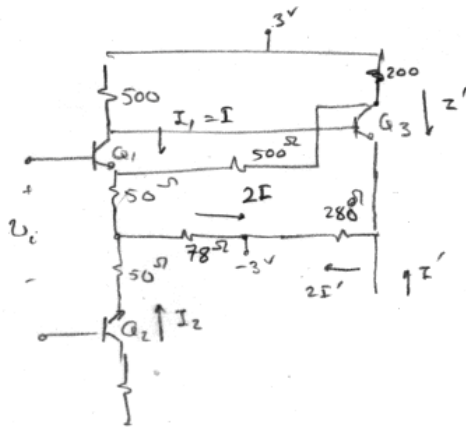

در اتصال در طبقه فرکانس پایین  $I_1 = I_2 = I$

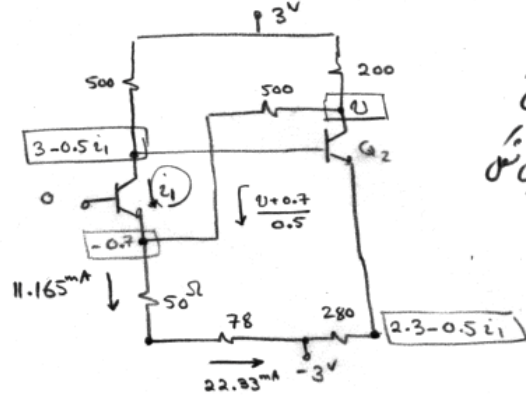بفرض  $V_{BE1} = V_{BE2} = 0.7V$  و  $V_{CE1} = 0$



لذا همکار می  
باشد و طبق  
این

$$\frac{1}{2} \frac{2.3 - 0.5I_1 + 3}{0.28} = I_2 = 9.46 - 0.89I_1$$

$$(I_2 \text{ کولر } Q_2) \rightarrow 9.46 - 0.89I_1 + \frac{U + 0.7}{0.5} = \frac{3 - U}{0.2}$$

$$(Q_1 \text{ کولر } Q_1) \rightarrow 11.165 - \frac{U + 0.7}{0.5} = I_1$$

حل می‌دهد


$$U = 1.464V$$

$$I_1 = 6.85mA$$


$$V_{CE1} = 0.28V$$

$$I_2 = 3.35mA$$

$$V_{CE2} = 2.6V$$

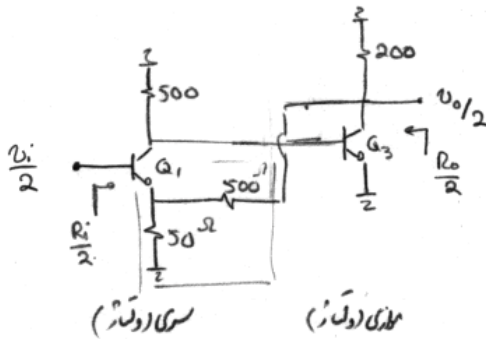

در اتصال نصف مدار AC

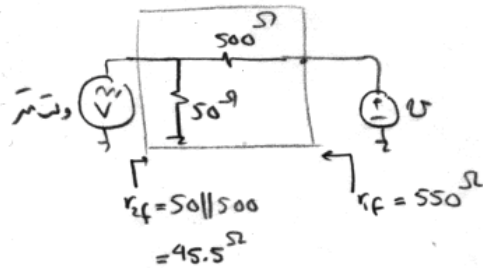

$$f = \frac{50}{50 + 500} = 0.0909$$

$$r'_o = 200 || 500 = 143\Omega$$

$$r'_i = r_{i1} + \beta \times 45.5 = 4.9k$$

$$a' = \left( \frac{-746 || 500}{45.5 + 3.65} \right) \times \left( \frac{-143}{7.46} \right) = 17 \rightarrow a'f = T = 10.6$$

$$R_i = 2 \times r'_i (1 + T) = 113.7k$$

$$R_o = 2 \times \frac{r'_o}{1 + T} = 24.6\Omega$$

$$A = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o/2}{V_i/2} = \frac{a'}{1 + T} = 10$$



$$I_8 = \frac{12 - 0.7}{11.4} = 1 \text{ mA}$$

DC Biasing :  $Q_8$  is active

$$I_7 = \frac{1.4 \times 1^{\text{m}}}{0.3} = 4.7 \text{ mA} = I_9 \rightarrow I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 2.35 \text{ mA}$$


$$I_{10} = I_7 = \frac{1.4 \times 1^{\text{m}}}{0.4} = 3.5 \text{ mA}$$

$$V_{C3} = V_{C4} = 6 - 1.1 \times 2.35 \text{ mA} = 3.5 \text{ V} \rightarrow V_{B5} = V_{B6} = V_{C10} = V_{C11} = 3.5 - 0.7 = 2.8 \text{ V}$$

KCL at  $Q_1$  :  $I_1 = \frac{6 - V_{C1}}{2.4 \text{ k}} + \frac{2.8 - V_{C1}}{7 \text{ k}} = 2.35 \text{ mA} \rightarrow V_{C1} = 1 \text{ V}$


$$I_{7k} = 0.27 \text{ mA} \rightarrow I_5 = I_6 = I_{10} + 0.27 \text{ mA} = 3.8 \text{ mA}$$

AC Biasing :  $Q_8$  is active

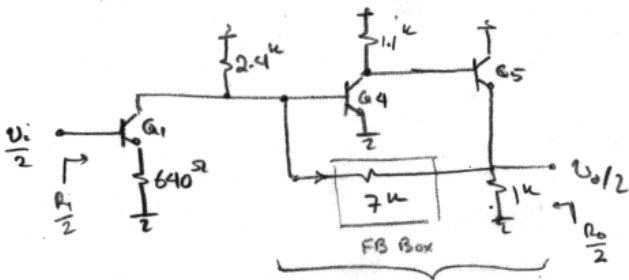


Small signal model

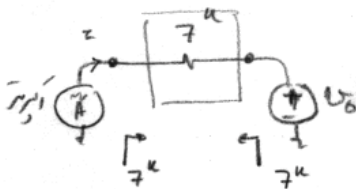Small signal model of  $Q_1, Q_4, Q_5$  with feedback



$$f = -\frac{1}{7 \text{ k}\Omega}$$
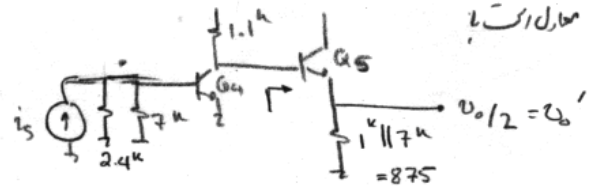
$$r'_i = 2.4 \text{ k} \parallel r_{e4} \parallel 7 \text{ k} = 641 \Omega$$



$$r'_o = 875 \Omega \parallel \frac{1.1 \text{ k} + r_{e5}}{\beta} = 17.2 \Omega$$

$$a' = \frac{v'_o}{i_s} = 875 \Omega \times \left( -g_{m4} \left( 1 \text{ M} \parallel \left( 87.5 \text{ k} + r_{e5} \right) \right) \right) \times \left( \frac{875}{875 + 6.6} \right)$$


$$= -60 \text{ k}\Omega$$

$$\rightarrow a'f = 8.6$$

$$\frac{v'_o}{i_s} = R_m = \frac{-60}{9.6} = -6.25$$

$$R_{in} = r'_i (1 + T) = 6.1 \text{ k}\Omega$$
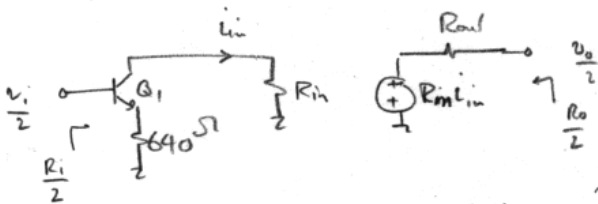
$$R_{out} = r'_o \div (1 + T) = 1.8 \Omega$$



if

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o/2}{v_i/2} = \frac{g_{m1}}{1 + g_{m1} R_E} \times R_m \Rightarrow \boxed{\frac{v_o}{v_i} = 9.4}$$

$$R_{in} = 2 \times (r_{\pi 1} + \beta \times 640 \Omega) = 130 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = 2 \times 1.8 \Omega = 3.6 \Omega$$