
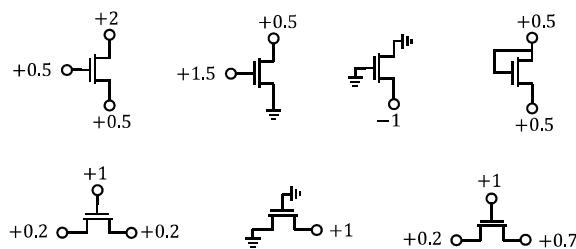


تحویل مسایل ستاره‌دار (*) الزامی نیست.

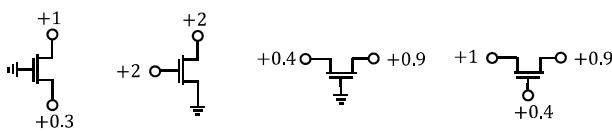۱- در مدارهای زیر $V_{Tn} = 0.4$ nMOS قرار دارد. ابتدا پایه‌ی S و D را یافته، سپس ناحیه‌ی کاری ترانزیستورها را مشخص کنید.




۲- در مدارهای زیر $V_{Tp} = -0.4$ pMOS قرار دارد. ابتدا پایه‌ی S و D را یافته، سپس ناحیه‌ی کاری ترانزیستورها را مشخص کنید.




۳- یکی از دانشجویان نخبه‌ی برق شریف در آزمایشگاه ترانزیستوری ساخته و اسم آنرا SUTFET گذاشته و نماد دانشجوی دیگری مشخصه‌ی این ترانزیستور را بر روی curve-tracer بصورت زیر ثبت کرده است!

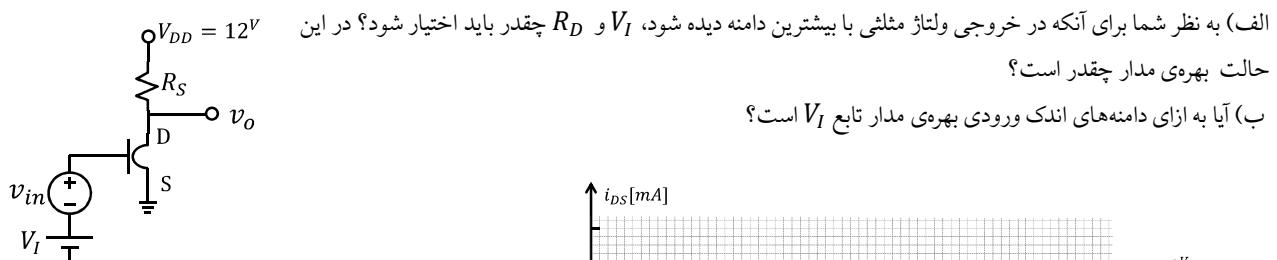حال از شما خواسته شده ولتاژ مثبتی (v_{in}) با دامنه‌ی ۲ ولت را با استفاده از این ترانزیستور تقویت کنید. مدار شکل روی روبر به شما پیشنهاد شده.



-۴ (*)

یک تقویت‌کننده با دو طبقه تقویت در شکل ۱۸-۳ داده شده. (الف) هریک از ترانزیستورهای Q_1 , Q_2 و Q_3 چه نوع طبقه ای را تشکیل داده‌اند؟ (ب) چرا ترانزیستور Q_3 از روش self-bias (تثیت جریان کالکتور) بایاس نشده است؟ (ج) ترانزیستور Q_4 چه وظیفه ای در مدار دارد. (د) نقطه کار ترانزیستورهای مدار را محاسبه کنید. (ه) ضریب تقویت ولتاژ مدار را محاسبه کنید. (و) حداکثر swing در خروجی را حساب کنید. (و) مقاومت ورودی مدار چقدر است؟ (ز) اگر یک بافر CC در ورودی قرار می‌دادیم چقدر ضریب تقویت مدار افزایش پیدا می‌کرد؟

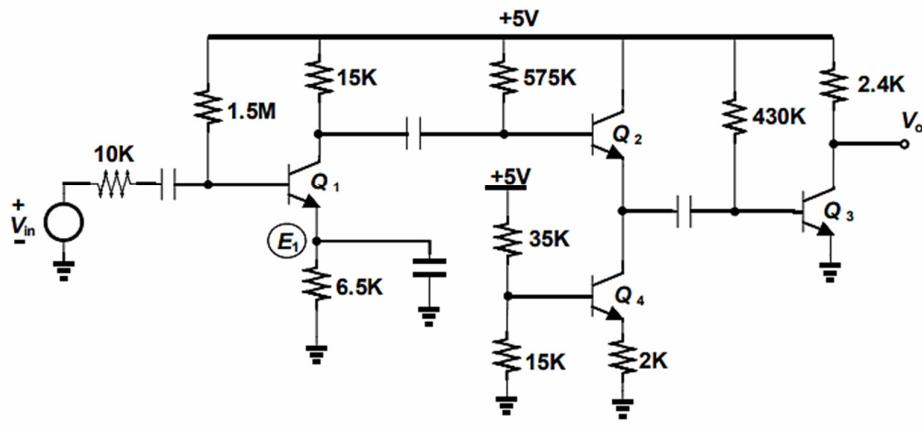

شکل ۱۸-۳

-۵ (*)

ساختار مدار شکل ۱۸-۳ را در نظر بگیرید همه مقاومت‌های مدار را چنان دوباره طراحی کنید که تقویت‌کننده دارای مشخصات زیر باشد:

خروجی دارای حداکثر swing ممکن و $A_v \geq 10000$ ضریب تقویت ولتاژ

حداکثر توان مصرفی $P \leq 1\text{mW}$

ضریب تقویت و swing در خروجی مدار طراحی شده چقدر می‌باشد؟ طراحی خود را با SPICE تائید کنید.