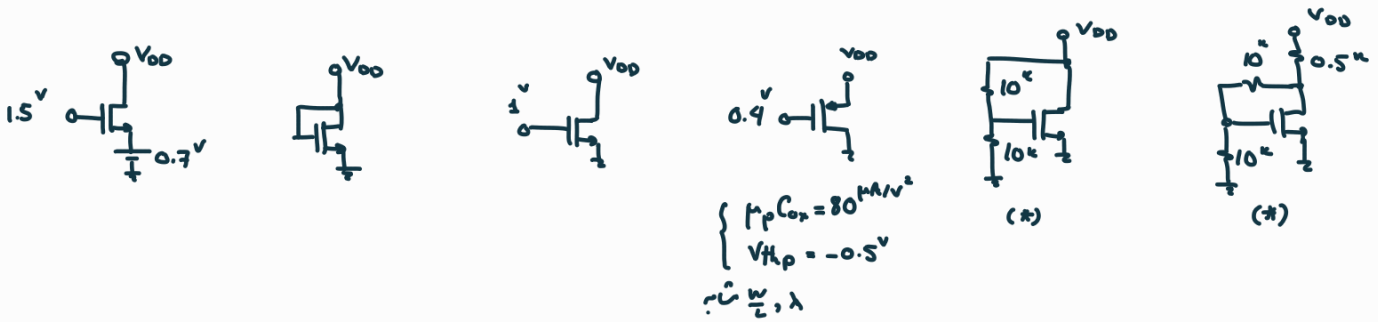


۱- دیکر ترانزیستور MOS توپج و هد حرک از عوامل زیر چه تأثیری روی مشخصات ترانزیستور می‌گذارد: (الف) ضخامت اکسید زیاد شود. (ب) ناخالصی بدنه زیاد شود. (ج) علق مزاحی بودن در دیکر زیاد شود.

(۵) برای یک ترانزیستور MOS در محدوده $V_{GS} = [0, 1.8]$ و برای $V_{DS} = \{0.3, 0.6, 1, 1.5\}$ منحنی $I_D - V_{GS}$ را رسم کنید. منحنی $I_D - V_{GS}$ را با پارامتر $V_{GS} = \{0.3, 0.6, 1, 1.8\}$ رسم کنید.

$$\begin{cases} \mu_n C_{ox} = 250 \mu A/V^2 \\ \frac{W}{L} = \frac{5}{0.18} \\ V_{thn} = 0.5V \\ \lambda = 0 (!) \end{cases}$$

۳- در مدار زیر اگر V_{DD} از ۵ تا ۱.۸ تغییر کند منحنی $I_D - V_{DS}$ را رسم کنید. (شخصات ترانزیستور مشابه ۲)



۴- مدل سینال کوچک ترانزیستورهای مدارهای زیر را به دست آورید. (قبله مشخصات ترانزیستور مشابه قبل)

