
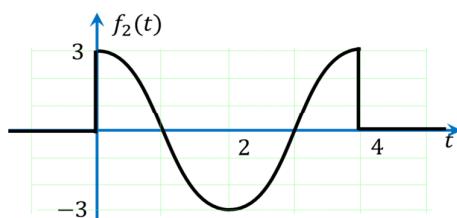


تحویل مسایل ستاره‌دار (*) الزامی نیست.

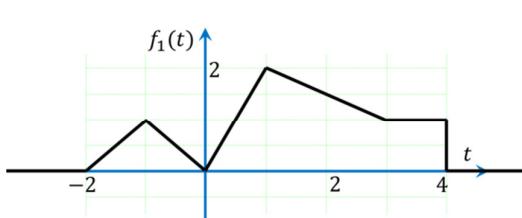۱- شکل موج‌های زیر را بحسب توابع اولیه گفته شده (پله، شب، ضربه و سینوسی و ...) بیان کنید. تابع مشتق توابع را بنویسید.



(ب) (*)



(الف)

۲- شکل موج‌های زیر را رسم کنید.

$$\text{الف: } u(1-t^2), \quad u(t+1)-u(t-1), \quad u(1-t)-u(-1-t)$$

$$\text{ب) } u(t^2-1), \quad u(1+t)-u(1-t), \quad u(-1-t)-u(-1+t)$$

از این شکل موج‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۳- انتگرال زیر را محاسبه کنید. (*)

$$I = \int_{-3}^{4} (t^3 + 2t^2 - 4)[\delta(t+2) - \delta(t) + 3\delta(t-6)]dt$$

۴- درستی روابط زیر را نشان دهید:


$$\text{الف: } \delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$


$$\text{ب: } \delta(t^2 - a^2) = \frac{1}{2|a|} \{\delta(t+a) - \delta(t-a)\}$$

$$\text{ج: } t\delta'(t) = -\delta(t)$$

$$\text{د: } \int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(x) f(x) dx = -f'(0)$$

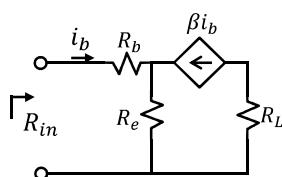۵- مقاومت ورودی مدار زیر را به دست آورید: (*)



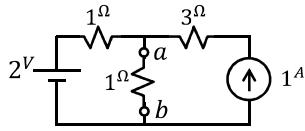


۶- در مدار رو به رو جریان گذرنده از مقاومت 1Ω مرکز را به دست آورید:


الف: به کمک مدار معادل تونن در دوسر a,b.

(*) ب: به کمک KVL و KCL در شبکه اصلی.

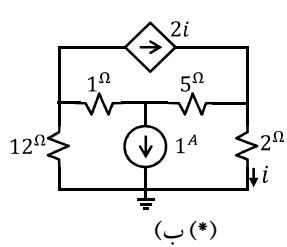۷- به کمک تجزیه و تحلیل گره مدارهای زیر را حل کنید.




(*) ب

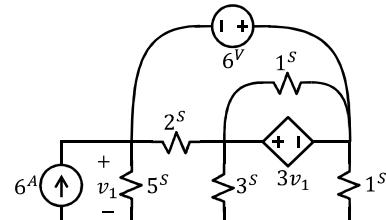


الف)

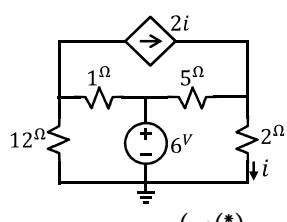۸- به کمک تجزیه و تحلیل مش مدارهای زیر را حل کنید.




(*) ب

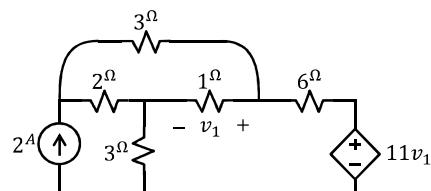

الف)

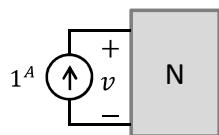۹- در شکل زیر آیا می تواند ولتاژ v منفی باشد؟ اگر چنین است یک شبکه N پیشنهاد کنید که این خاصیت را دارا باشد. صفر چطور؟








۱۰- اگر شکل موج های زیر جریان یک شاخه باشد، ولتاژ شاخه را در حالت های زیر به دست آورید:

الف: عنصر یک خازن $C=1F$ باشد.


ب: عنصر یک سلف $L=1H$ باشد.

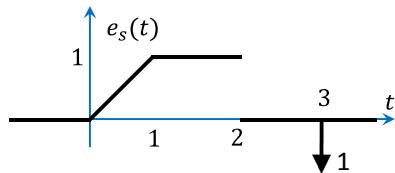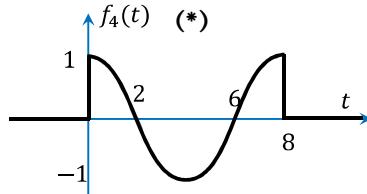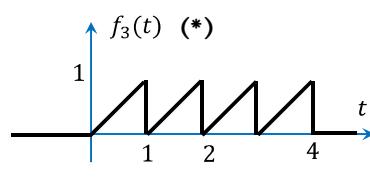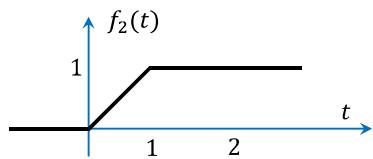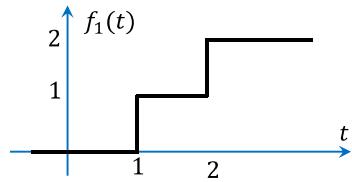پ: توابع داده شده را بر حسب توابع آشنا (پله، شبی، ...) بنویسید.



۱۱- یک منبع ولتاژ $e_s(t)$ به دو سر یک مدار تشکیل شده از یک مقاومت $R = 2\Omega$ و یک سلف $L = 1H$ و یک خازن $C = 1F$ موازی بسته شده اند، اعمال شده است. جریان گذرنده از هر یک از عناصر را بر حسب زمان رسم کنید. خازن و سلف قبلا در حالت صفر بوده اند.

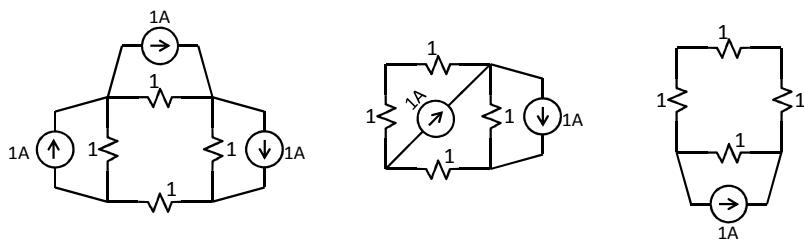۱۲- در شکل‌های زیر اختلاف پتانسیل دو سر هر مقاومت را بدست آورید و با هم مقایسه کنید، مقدار مقاومت‌ها هر کدام 1Ω می‌باشد.



۱۳- مشخصه‌ی i - φ سلفی با پدیده‌ی پسماند و جریان گذرنده از آن در شکل نشان داده شده است. نمودارهای شار و ولتاژ را برای سلف برحسب زمان رسم کنید.

