

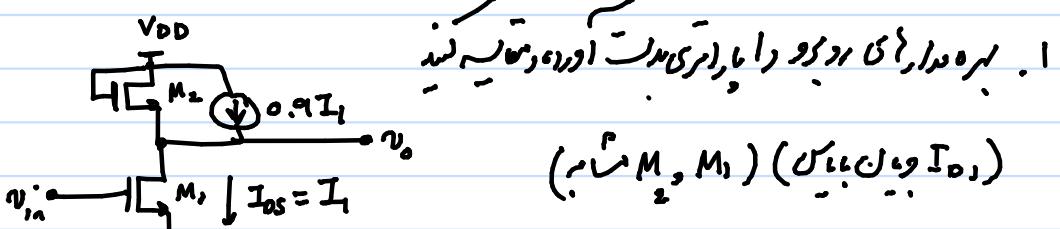


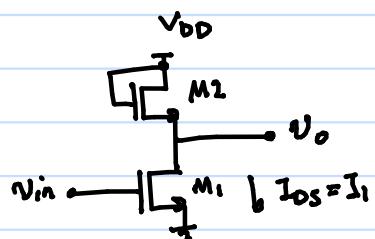
خونه ای اضافی - براي کوئل را در نظر نداشت - جواب در اختصار مداری بود




۲. قوه هسته زان.

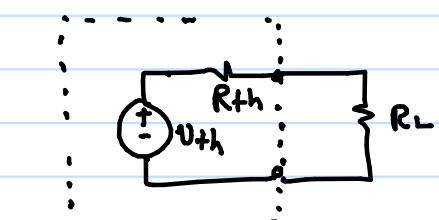

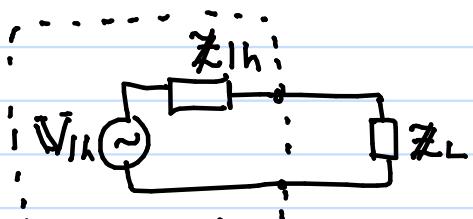الف) نک دعید براي انتقال هسته زان به بار R_L من بايد R_{th}=R_L باشد.




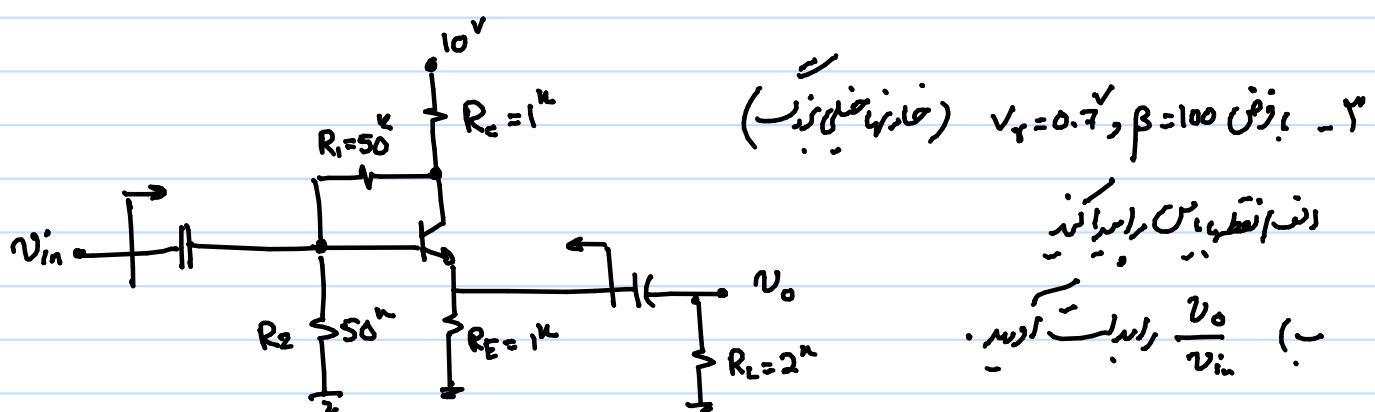ب) نک دعید براي آنکه فيزوري دين ترابط در آغاز قانون Z_L = Z_{th}



۳- ب فرض $V_T = 0.7V$, $\beta = 100$, $v_o = 0.7V$ (حالت خلیج بزیر)

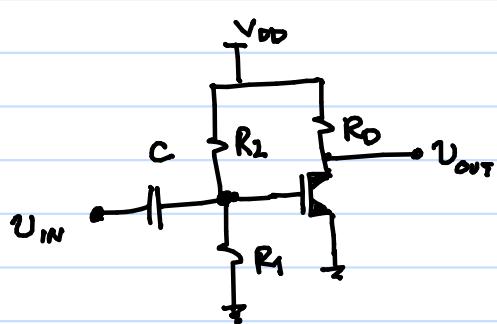الف) انتظار مي باشد $\frac{v_o}{v_{in}}$ را بدلت كرسي.



۴- عملبرويه دوتورت نکه مک طبقه بر از تقدیر فرقی MOX FET

$$k = 0.625 \text{ mA/V}^3, i_D = \frac{k}{3} (V_{DS} - V_T)^3$$

$$V_T = 2.2V$$

(الف) ب فرض $C = 0.15 \mu F$, $R_D = 37.5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 70 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 30 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 10V$ ، $i_A = 1 \text{ mA}$

برآمدت اندیع v_{out}

$$v_{out} = v_{outT} + v_{out}$$

ب) مدل براي را در سینه ل توجه بفرمای.


ج) صداقت پارامتر: اگر $v_{out}(t) = V_{out} \sin(\omega t + \phi)$ باشد، $v_{out}(t) = V_{out} \sin(\omega t + \phi)$ داند. $v_{out}(t) = V_{out} \sin(\omega t + \phi)$ داند.

زنست بیش از $\frac{1}{2}$ را بحسب پارامتر بدست آورید (آنکه خازن را در نظر نماید)

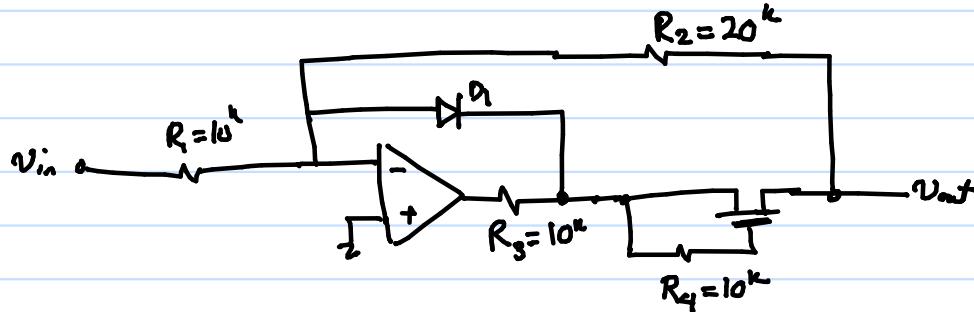۷. درجه حرارت آب اب در درایور اول و پلاستیک دری $\frac{\mu A V}{\mu A V} = 25$, $\frac{W}{L} = 40$, $I_D = \frac{1}{2} \mu_A V_{DS} \frac{W}{L} (V_{DS} - V_T)^2$

$$V_T = 0.5^V,$$

حل نهادن
 $0 < V_{DS} < 5$
 $-5 < V_{DS} < 0$ محدود است. جن سخا و تردد های محدود است.





۸. (الف) رتند دور ریز بازدار رود کو

(خازنی) رابطه آردید

ب) بقیه وین اصل دهن

مدار معامل تون رابطه آردید.

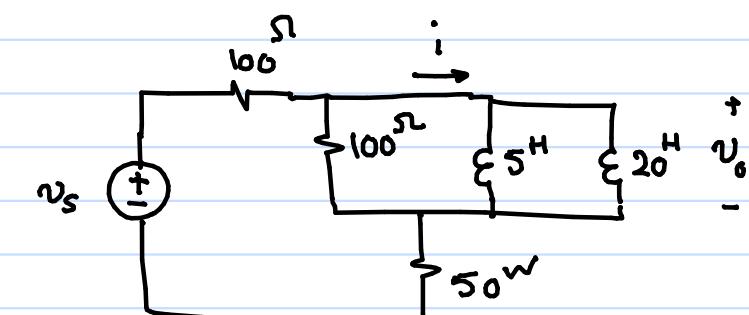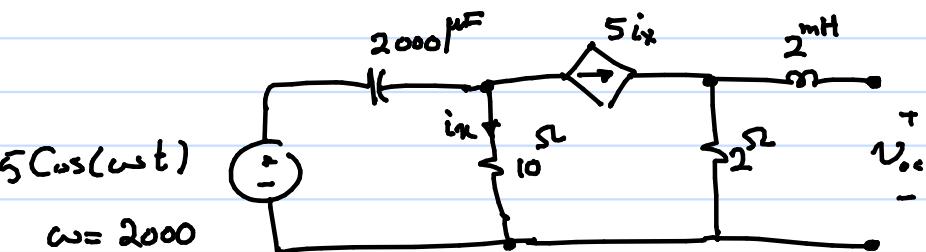

$$V_c(t) = 30 - 40 e^{-5t} \sin(\omega t)$$


ایجاد صدی عبارت را باید سین بسخ کامل

ب) ب) (ii) رابطه.


ب) حال ب) (زایه وردنی) $V_s(t) = 20 \cos(\omega t)$

$$H(j\omega) = \frac{V_o}{V_s}$$

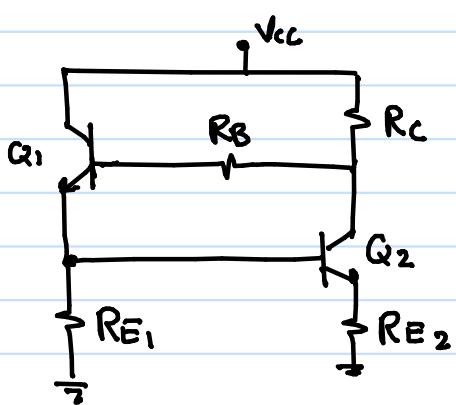۸. ریز مدار نزدیکی (نیازمندی) و محدوده عملکرد (نیازمندی) چیزی کیسی (نیازمندی) جوین باید



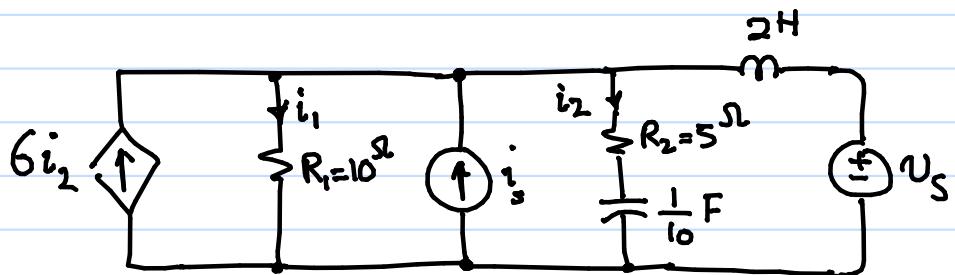
برای مدار دو مرحله ای I_{Q_1} , I_{Q_2} , I_C



جستجوی $i_1(t)$ - ۹

$$i_1(t) = 4 \cos(5t - 30^\circ)$$

$$U_S(t) = 10 + 10 \cos(5t + 40^\circ)$$

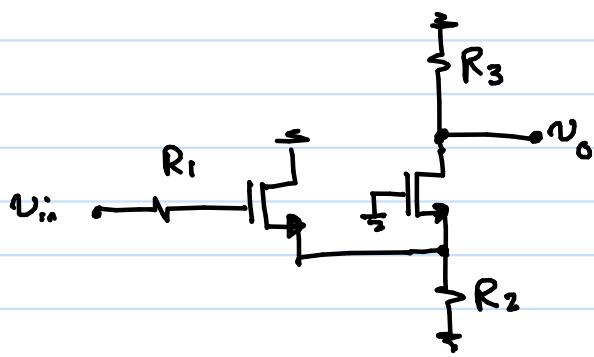

۹. مدار معادل AC تغذیه شده با AC و مدار اصلی


$$I_1 = I_2 = 2.5 \text{ mA}$$

$$\mu_n C_o \frac{W}{L} = 0.8$$

$$R_i = 100 \text{ k}\Omega, R_o = 1 \text{ k}\Omega, R_g = 30 \text{ k}\Omega$$


$$\lambda = 0$$

$$V_T = 1.5 \text{ V}$$

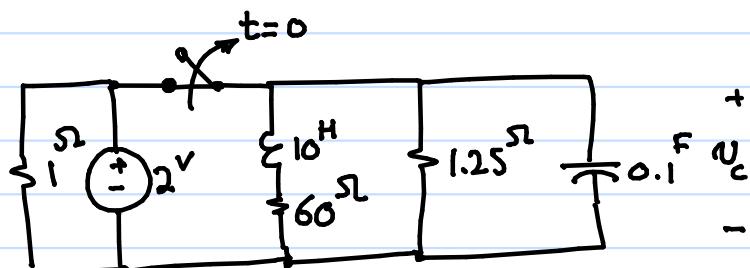

۱۰. میدانی رایج در طلاق فیزیکی برابر باشد

باشد V_o را باید $t=0$

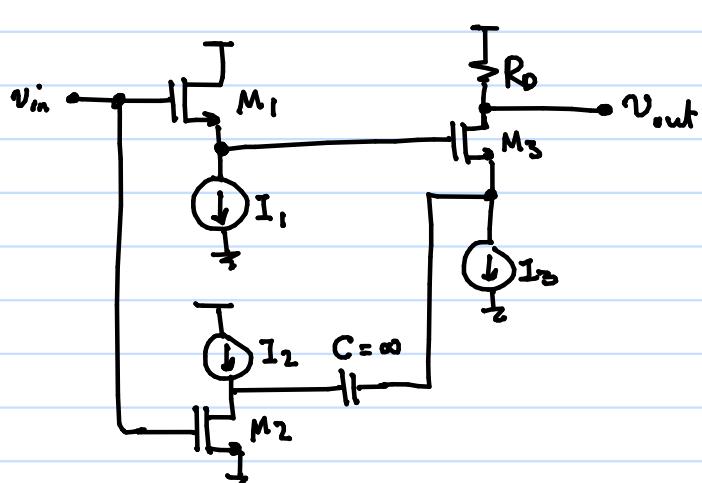

۱۱. در مدار روبرو دو قطبی کمیتی تحریر را زیر نویسید و زمانه ایستگی آن را

نمایش جوین میکنید

۱۲. در مدار روبرو دو قطبی کمیتی تحریر را زیر نویسید و زمانه ایستگی آن را

نمایش جوین میکنید، $\lambda = 0$, $q_{m_1} = q_{m_2} = q_{m_3} = q_m$